MODELAGEM E CONTROLE DE UM CONVERSOR BUCK-BOOST CC-CC EM MODO DE CONDUÇÃO CONTÍNUA

Primeiro A. Autor e Adriano Ruseler

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, Curitiba – PR, Brasil ORCID: 0000-0003-0915-9483 e 0000-0003-0915-9483 e-mail: prime iro@alunos.utfpr.edu.br e ruseler@utfpr.edu.br

Resumo – O resumo deve ser conciso e ao mesmo tempo refletir o que é apresentado no artigo, cujo entendimento deve independer da leitura do trabalho, sem notas de rodapé, abreviações e referências. Deve ser escrito em apenas um parágrafo, de forma impessoal, sem equações ou tabelas. Evite repetir expressões ou utilizar varias vezes a mesma palavra. Busque encadear as frases em um início, meio e fim.

Palavras-chave – Os autores devem apresentar um conjunto de até seis palavras-chave (em ordem alfabética, todas iniciais maiúsculas e separadas por vírgula) que possam identificar os principais tópicos abordados.

MODELLING AND CONTROL OF A DC-DC BUCK-BOOST CONVERTER IN CONTINUOUS CONDUCTION MODE

Abstract – The abstract must be a concise yet comprehensive reflection of what is in your article, a microcosm of the full article. The abstract must be written as one paragraph, and should not contain displayed mathematical equations or tabular material. Ensure that your abstract reads well and is grammatically correct.

Keywords - The abstract should include three or four different keywords or phrases, as this will help readers to find it. It is important to avoid over-repetition of such phrases as this can result in a page being rejected by search engines. For a list of suggested keywords, http://www.ieee.org/organizations/pubs/ani_prod/keywrd98.txt

I. INTRODUÇÃO

A seção de Introdução tem o objetivo geral de apresentar a natureza do problema abordado no trabalho, através de adequada revisão bibliográfica, o propósito e a contribuição do artigo submetido.

A introdução requer uma breve revisão da literatura referente ao tópico de pesquisa. A introdução é então melhor construída como um funil descritivo, começando com temas gerais e focando lentamente no trabalho em questão. Talvez de três a quatro parágrafos sejam necessários. Uma abordagem pode ser começar com um ou dois parágrafos

Artigo compilado em 16 de março de 2018 às 14:56h, referente a disciplina optativa de Modelagem e Regulação Digital de Conversores Estáticos – ET6BD, ministrada pelo Prof. Adriano Ruseler, Dr. Eng. Repositório: https://github.com/AdrianoRuseler/ET6BD

que introduzam o leitor para o estudo de campo geral. Os parágrafos subsequentes então descrevem como um aspecto deste campo poderia ser melhorado. O parágrafo final é essencial. Ele afirma claramente, provavelmente na primeira frase do parágrafo, qual questão experimental será respondida pelo estudo. A hipótese é então indicada. Em seguida, descreve brevemente a abordagem que foi feita para testar a hipótese. Finalmente, uma frase de resumo pode ser adicionada informando como a resposta da sua pergunta vai contribuir para o campo geral de estudo Figura 1.

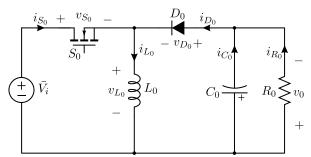


Fig. 1. Conversor Buck-Boost.

A. Parâmetros de projeto do conversor Buck-Boost

A Tabela I apresenta os parâmetros de projeto do conversor Buck-Boost. atualize os valores da tabela, arquivo *Buck-Boost_parametros.tex*

TABELA I

Parâmetros de projeto do conversor Buck-Boost referente ao registro acadêmico de número 1230067

Símbolo	ímbolo Descrição	
f_s Frequência de comutação		15 kHz
f_s	Frequência de amostragem	$30\mathrm{kHz}$
V_i	Tensão média de entrada	200 V
V_0	Tensão média de saída	175 V
P_0	Potência processada	1500 W
R_0	Resistência de carga	$20,42\Omega$
Δi_{L_0}	Ondulação de corrente	75 %
Δv_{C_0}	Ondulação de tensão	6 %
L_0	Indutância	516,21 μΗ
C_0	Capacitância	$25,40\mu F$

II. VERIFICAÇÃO DO PONTO DE OPERAÇÃO VIA SIMULAÇÃO

A análise teórica apresentada anteriormente deve ser verificada por simulação [1].

A Tabela II apresenta o ponto de operação do conversor Buck-Boost. atualize os valores da tabela, arquivo *Buck-Boost_steadystate.tex*

TABELA II

Ponto de operação do conversor Buck-Boost referente ao registro acadêmico de número 1230067

Símbolo	Descrição	Valor	
\overline{G}	Ganho estático	0,88	
D	Razão cíclida	46,67 %	
I_0	Corrente média na carga	8,57 A	
I_{L_0}	Corrente média no indutor	16,07 A	
R_a	Resistência de medição	$560\mathrm{k}\Omega$	
R_b	Resistência de medição	$1,50\mathrm{k}\Omega$	
H_{v}	Ganho de medição (tensão)	$2,67 \mathrm{mV}\mathrm{V}^{-1}$	
R_s	Resistência shunt	$0,10\Omega$	
H_i	Ganho de medição (corrente)	$0,10\mathrm{AA^{-1}}$	
V_C	Tensão de controle	0,47 V	
V_{CM}	Tensão máxima de controle	1 V	
V_{Cm}	Tensão mínima de controle	0 V	

A Tabela III apresenta uma comparação dos valores teóricos com os obtidos por simulação para o ponto de operação do conversor Buck–Boost. atualize os valores da tabela, arquivo *Buck-Boost_steadystatesim.tex*

TABELA III

Comparação dos valores teóricos e simulados para o ponto de operação do conversor Buck-Boost referente ao registro acadêmico de número 1230067

Símbolo	Teórico	Simulado	Descrição
I_{L_0}	16,07 A	15,98 A	Corrente média
$\Delta i_{L_0}^{\circ}$	12,05 A	12,01 A	Ondulação de corrente
V_{C_0}	175 V	174,29 V	Tensão média
Δv_{C_0}	10,50 V	10,39 V	Ondulação de tensão

A Figura 2 apresenta a resposta da simulação do ponto de operação do conversor.. compare se os valores simulados com os parâmetros de projeto...

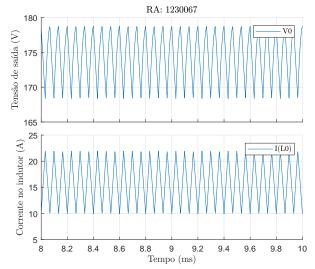


Fig. 2. Verificação do ponto de operação do conversor Buck-Boost.

III. VERIFICAÇÃO DO MODELO DINÂMICO VIA SIMULAÇÃO

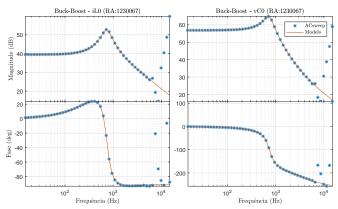


Fig. 3. Comparação do diagrama de Bode das funções de transferência em função da razão cíclica obtida via simulação no PSIM.

IV. PROJETO DO CONTROLADOR DE TENSÃO

Detalhes do projeto do controlador de tensão

TABELA IV

Resposta ao degrau de referência de tensão v_{C0} do conversor Buck-Boost, registro acadêmico de número 1230067

Descrição	Valor
Ganho proporcional	0
Ganho integral	199,48
Margem de ganho	13,56 dB
Margem de fase	$87,17^{\circ}$
Frequência de cruzamento	$377,00\mathrm{rad}\mathrm{s}^{-1}$
Tempo de subida	7,34 ms
Tempo de acomodação	7,75 ms
Tensão máxima de acomodação	374,08 V
Tensão mínima de acomodação	355,71 V
Sobresinal	0 V
Tensão de pico	374,08 V
Tempo da tensão de pico	18,70 ms

A Figura 4 apresenta o resultado da simulação da resposta ao degrau de referência de tensão....

A. Implementação analógica do controlador PI

A Figura 5 apresenta o resultado da simulação da resposta ao degrau de referência de tensão....

B. Implementação digital do controlador PI

Código-fonte 1: Parâmetros do controlador PI digital de tensão.

```
// Constantes do controlador
double a0z = 1.00000000e+00;
double a1z = -1.00000000e+00;
double b0z = 5.30305662e-05;
double b1z = -4.65043351e-05;
```

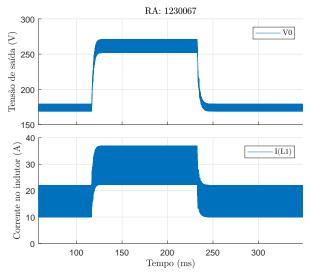


Fig. 4. Resposta ao degrau de referência de tensão para o controlador implementado com blocos funcionais.

TABELA V

Resposta ao degrau de referência de tensão v_{C0} do conversor Buck-Boost, registro acadêmico de número 1230067, implementado com Amplificador Operacional.

Descrição	Valor
Ganho proporcional	$1,22 \times 10^{-5}$
Ganho integral	217,77
Margem de ganho	$12,80\mathrm{dB}$
Margem de fase	86,91°
Frequência de cruzamento	$412,06\mathrm{rad}\mathrm{s}^{-1}$
Resistor do controlador PI $R_{1_{PI}}$	$820\mathrm{k}\Omega$
Resistor do controlador PI R_{2p_I}	10Ω
Resistor do controlador PI C_{1p_I}	5,60 nF
Tempo de subida	6,68 ms
Tempo de acomodação	7,07 ms
Tensão máxima de acomodação	374,08 V
Tensão mínima de acomodação	355,69 V
Sobresinal	0 V
Tensão de pico	374,08 V
Tempo para a tensão de pico	17,07 ms

Código-fonte 2: Implementação do controlador PI digital de tensão.

e0=in[0]; // Erro atual
// Calcula saída atual
u0= (e0*b0z+e1*b1z-u1*a1z)/a0z;
u1=u0; // Atualiza saída anterior
e1=e0; // Atualiza erro anterior
out[0] = u0; // Saída do controlador

C. Comparação entre as respostas ao degrau de referência V. IMPLEMENTAÇÃO COM DUAS MALHAS

A Figura 7 apresenta o resultado da simulação da resposta ao degrau de referência de tensão....

A Figura 8 apresenta o resultado da simulação da resposta ao degrau de referência de tensão....

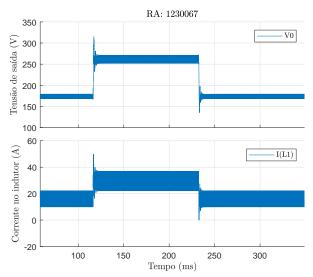


Fig. 5. Resposta ao degrau de referência de tensão com controlador implementado com amplificadores operacionais.

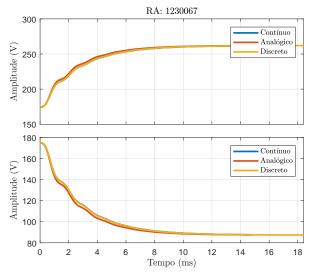


Fig. 6. Resposta ao degrau de referência de tensão.

TABELA VI

Resposta ao degrau de referência de tensão v_{C0} do conversor Buck-Boost, registro acadêmico de número 1230067, com controle de duas malhas.

Descrição	Valor
Ganho proporcional (controle de corrente)	0,27
Ganho integral (controle de corrente)	3438,03
Ganho proporcional (controle de tensão)	0
Ganho integral (controle de tensão)	1920,31
Tempo de subida	57,31 ms
Tempo de acomodação	58,34 ms
Tensão máxima de acomodação	374,32 V
Tensão mínima de acomodação	356,39 V
Sobresinal	0 V
Tensão de pico	374,32 V
Tempo para a tensão de pico	205,24 ms

VI. CONCLUSÕES

As conclusões devem ser as mais claras possíveis, informando aos leitores sobre a importância do trabalho dentro

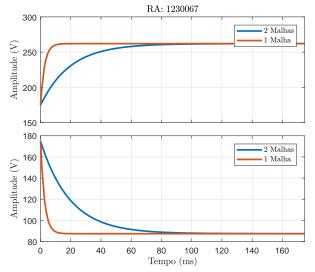


Fig. 7. Comparação da resposta ao degrau de referência de tensão para a implementação com uma malha e com duas malhas.

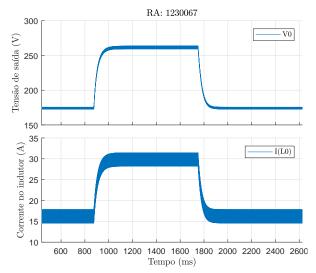


Fig. 8. Resposta ao degrau de referência de tensão com duas malhas de controle.

do contexto em que se situa. As vantagens e desvantagens em relação aos já existentes na literatura devem ser comentadas, assim como os resultados obtidos e as possíveis aplicações práticas do trabalho.

REFERÊNCIAS

[1] "PSIM Electronic Simulation Software | Powersim." [Online]. Available: https://powersimtech.com/